
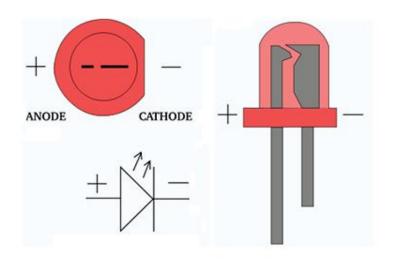


NOCIONES PREVIAS:

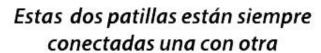









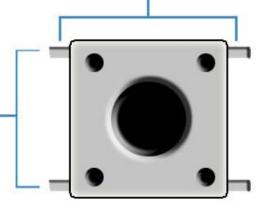Estas dos patillas no están conectadas. Son las patillas que forman el interruptor





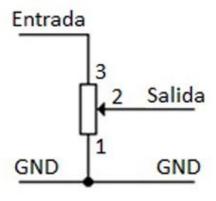






PLACA DE PROTOTIPA DO



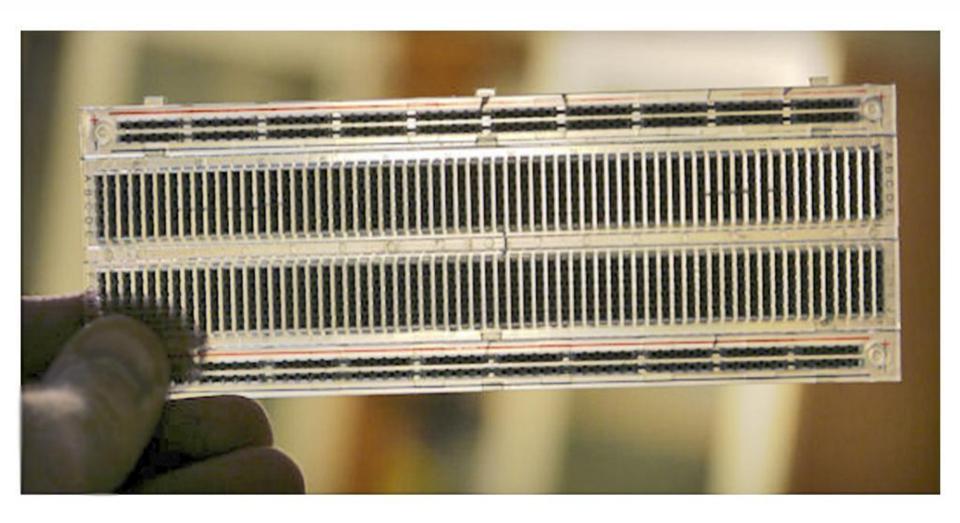





SALIDADIGITAL





¡Hola mundo!

```
int LED = 13;

void setup() {
  pinMode(LED,OUTPUT);
}

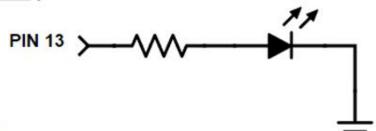void loop() {
  digitalWrite(LED,HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED,LOW);
  delay(1000);
}
```



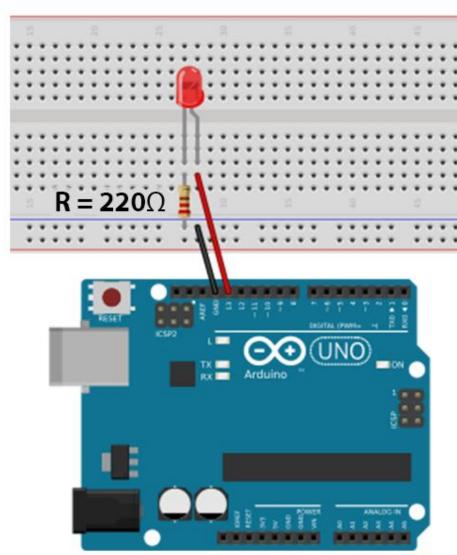









TUTURNO:



EjercicioLuces del Coche Fantástico



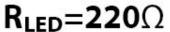

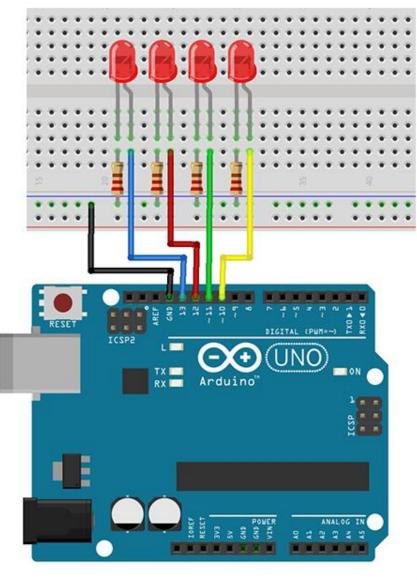






ENTRADA DIGITAL



Pulsador
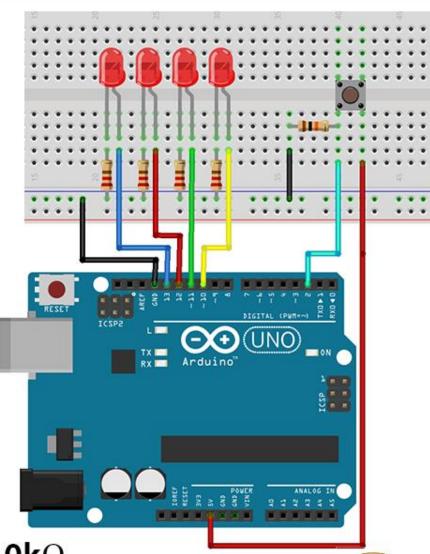
```
int pinLED = 13;
     int pinBoton = 3;
     void setup() {
       pinMode(pinLED,OUTPUT);
       pinMode(pinBoton,INPUT);
     void loop() {
10 *
       if(digitalRead(pinBoton) == HIGH){
           digitalWrite(pinLED, HIGH);
12
       else{
13 7
           digitalWrite(pinLED,LOW);
14
15
       delay(100);
16
```





 $R_{LED}=220\Omega$

 $R_{BOTON}=10k\Omega$ Marrón Negro Naranja Oro


ENTRADA ANALÓGICA





Potenciómetro

```
int valorPot;

representation of the proof of the p
```

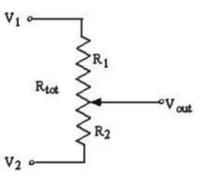

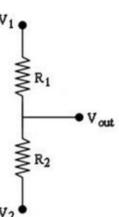

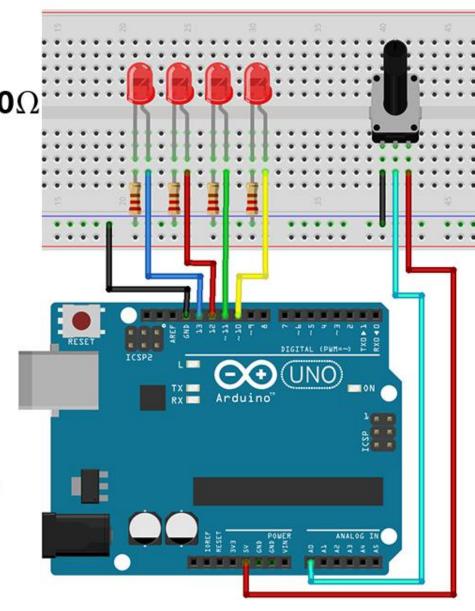



TUTURNO:



Ejercicio. Vumetro


Medir el valor del potenciómetro.

Encender uno, dos, tres o los cuatro LED según la potencia leída.

Pista: puedes usar la estructura else if()



 $R_{LED}=220\Omega$

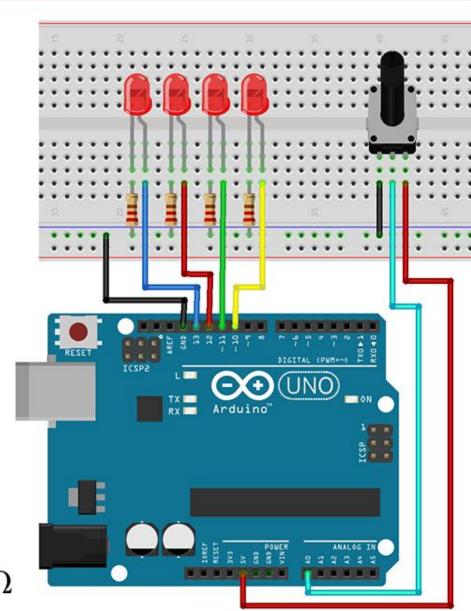


SALIDA ANALÓGICA



PWM

```
int pinLED = 10;
                              R_{IFD}=220\Omega
     int valorPot;
     int valorLED;
     void setup() {
       Serial.begin(9600);
 6
       pinMode(pinLED,OUTPUT);
 8
 9
     void loop() {
10 4
11
       valorPot = analogRead(A0);
       Serial.println(valorPot);
12
13
      valorLED = valorPot/4;
14
15
16
       analogWrite(pinLED, valorLED);
17
       delay(100);
18
19
```

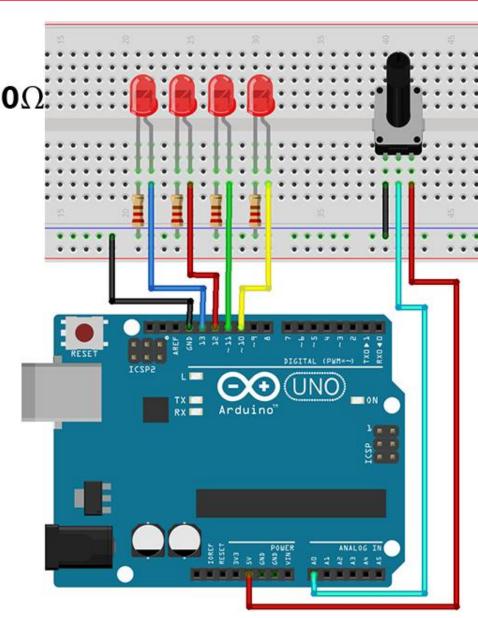



TUTURNO:



Ejercicio


Hacer que la intensidad del LED aumente y disminuya sólo por software, sin potenciómetro

Pista: usar bucles for()

```
for(int i=0; condición; i++){
    CÓDIGO
}
```

 $R_{IFD}=220\Omega$



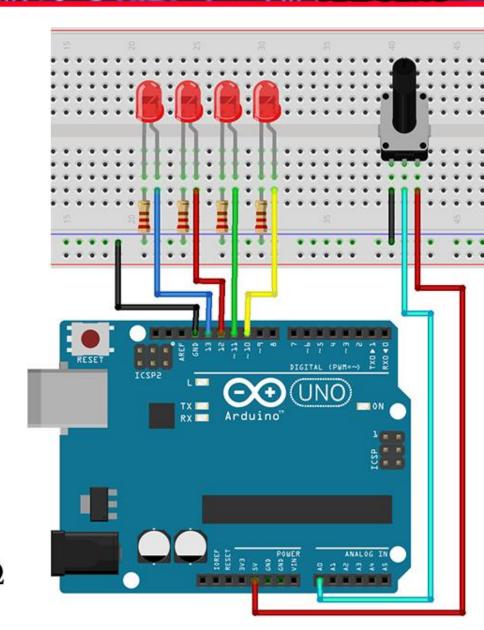



Theremin con sensor de luz









SENSOR DE LUZ



```
int valorLDR;
                                      R_{LED} = 220\Omega
     int valorLED;
     int pinLED = 10;
                                      R_{IDR}=10k\Omega
 4
     void setup() {
       Serial.begin(9600);
 6
        pinMode(pinLED,OUTPUT);
 8
 9
10 *
     void loop() {
        valorLDR = analogRead(A0);
11
12
       Serial.println(valorLDR);
13
14
       valorLED = map(valorLDR, 0, 1023, 0, 255);
15
16
        analogWrite(pinLED, valorLED);
17
18
        delay(100);
19
    valSalida = map(valEntrada, minINPUT, MAXINPUT, minOUTPUT, MAXOUTPUT);
```


BUZZER PIEZOELÉCTRICO



```
int piezo = 10;
    void setup() {
         pinMode(piezo,OUTPUT);
4
5
6
     void loop() {
         tone(piezo,440);
8
         delay(2000);
         noTone(piezo);
10
         delay(1000);
11
12
```

tone(pin, frecuencia)



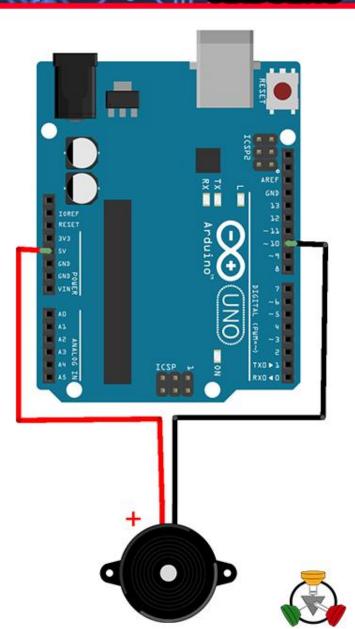

TUTURNO: THEREMIN



Combina los ejemplos anteriores

La frecuencia variará en función del nivel de luz que mida el sensor.

Tendrás que ajustar con map() tanto el rango de entrada como el de salida.

Espectro audible 20 - 20000 Hz (aprox.)

Aviso - Las frecuencias altas son particularmente molestas



